

## ریاضی پایه - ۱۰ سوال - ۱۵ دقیقه:

۱- برد تابع درجه دوم  $f(x) = ax^2 - 4x + 2a$  برای  $a < 0$  است. با برداشتن نقطه‌ای با کدام طول از دامنه این تابع، برد آن تغییر می‌کند؟

۱۱)  $-2\sqrt{2}$ ۱۲)  $2\sqrt{2}$ ۱۳)  $-10\sqrt{2}$ ۱۴)  $10\sqrt{2}$ 

۲- اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $x(x+1)=1$  باشند، ریشه‌های کدام معادله  $\frac{\beta}{\alpha^2+2\beta+2} + \frac{\alpha}{\beta^2+2\beta+2} = 3$  است؟

۱۵)  $-5$ ۱۶)  $-3$ ۱۷)  $5$ ۱۸)  $3$ 

۳- اگر  $\alpha$  و  $\beta$  ریشه‌های معادله  $mx^2 - mx^2 + m^2 = 1$  باشند، ریشه‌های کدام معادله  $5x(x+1)=1$  هستند؟

۱۹)  $5x(x+1)$ ۲۰)  $4x(x+1)$ ۲۱)  $3x(x+1)$ ۲۲)  $2x(x+1)$ 

۴- به ازای چند مقدار  $m$ ، معادله  $3x^4 - mx^2 + m^2 = 1$  سه جواب متمایز دارد؟


۲۳) صفر

۲۴) ۳

۲۵) ۲

۲۶) ۱

۵- سهمی به معادله  $y = x^2 + ax + 2b$  و نیمساز ناحیه اول، مطابق شکل، در یک دستگاه مختصات رسم شده‌اند. حاصل  $b - a$  کدام است؟

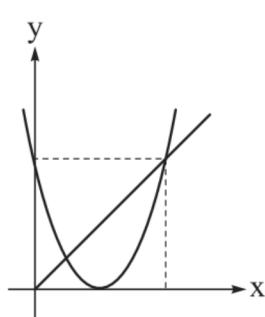۲۷)  $6$ ۲۸)  $2$ ۲۹)  $8$ ۳۰)  $4$ 

۶- به ازای دو مقدار حقیقی  $k$ ، معادله  $\frac{2x-3}{x-1} + \frac{k}{x-3} = \frac{2}{x^2-4x+3}$  جواب ندارد. میانگین این دو مقدار کدام است؟

۳۱)  $4$ ۳۲)  $3$ ۳۳)  $2$ ۳۴)  $1$ 

۷- مجموع مربعات ریشه‌های معادله  $7x^2 + \frac{9x^2}{(x+2)^2} = 7$  کدام است؟

۳۵)  $8$ ۳۶)  $4 + 2\sqrt{10}$ ۳۷)  $7$ ۳۸)  $2 + \sqrt{10}$ 

۸- ریشه معادله  $\sqrt{5x+4} - \sqrt{3x+3} = \sqrt{2x+1}$  کدام است؟

۳۹)  $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ ۴۰)  $(-\frac{1}{2}, 6)$ ۴۱)  $(-1, 3)$ ۴۲)  $(-3, 1)$ 


۹- دستگاه A به تنهایی کاری را در ۳۰ ساعت انجام می‌دهد. اگر دستگاه A و B با هم کار کنند، کل کار را در ۱۲ ساعت انجام می‌دهند. اگر دستگاه A به مدت ۱۲ ساعت به تنهایی کار کند و سپس خاموش شود و به مدت n ساعت دستگاه B روشن شود و به تنهایی کار را پیش ببرد، مجموعاً ۸۰ درصد کار انجام می‌شود. مقدار n کدام است؟

۴۳)  $10$ ۴۴)  $8$ ۴۵)  $6$ ۴۶)  $4$ 

۱۰- اگر  $x = -5$  کوچک‌ترین عدد صحیح عضو مجموعه جواب نامعادله  $\frac{x+a}{1-ax} > 0$  باشد، مقدار a کدام می‌تواند باشد؟

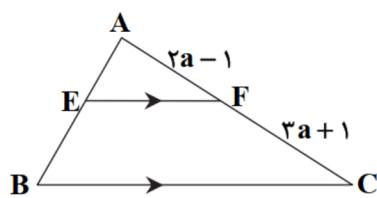
۴۷)  $\frac{13}{6}$ ۴۸)  $\frac{11}{6}$ ۴۹)  $\frac{6}{5}$ ۵۰)  $\frac{5}{5}$

۱۱- در شکل روبرو  $EF \parallel BC$  است. اگر محیط مثلث  $ABC$  سه برابر محیط مثلث  $AEF$  باشد، مقدار  $a$  کدام است؟




- ۱ (۱)  
۲ (۲)  
۳ (۳)  
۴ (۴)

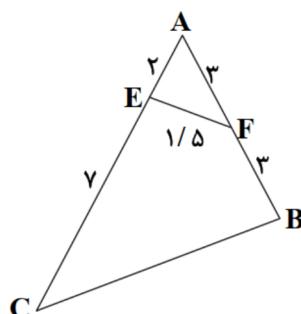۱۲- با توجه به اندازه‌ها در شکل روبرو، طول  $BC$  کدام است؟




- ۲/۵ (۱)  
۳/۵ (۲)  
۳ (۳)  
۴/۵ (۴)

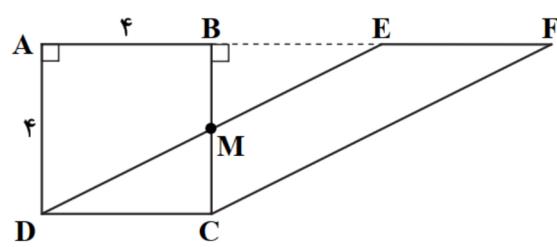۱۳- در مربع  $ABCD$ ، نقاط  $E$  و  $F$  روی امتداد  $AB$  طوری حرکت می‌کنند که چهارضلعی  $EFCD$  یک متوازی‌الاضلاع باشد. در حالتی که مساحت مثلث  $BEM$  برابر ۴ باشد، طول ضلع بزرگ متوازی‌الاضلاع  $EFCD$  کدام است؟




- ۶ (۱)  
 $4\sqrt{5}$  (۲)  
۸ (۳)  
 $6\sqrt{5}$  (۴)

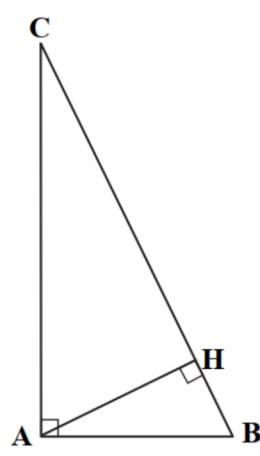۱۴- در مثلث قائم‌الزاویه  $ABC$  روبرو، وتر  $10$  و ارتفاع وارد بر وتر  $4$  می‌باشد، نسبت مساحت دو مثلث  $ACH$  و  $ABH$  کدام است؟




- $\frac{1}{4}$  (۱)  
 $\frac{\sqrt{2}}{2}$  (۲)  
 $\frac{2}{5}$  (۳)  
 $\frac{\sqrt{2}}{5}$  (۴)

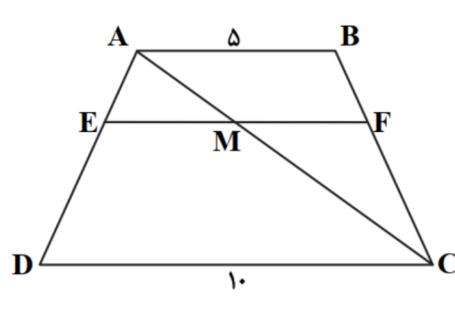۱۵- در ذوزنقه روبرو،  $EF$  موازی قاعده‌ها رسم شده است. اگر  $\frac{AE}{DE} = \frac{1}{2}$  باشد، قطر  $AC$  پاره خط  $EF$  را به چه نسبتی تقسیم می‌کند؟



- ۱ (۱)  
 $\frac{2}{3}$  (۲)  
 $\frac{1}{2}$  (۳)  
 $\frac{2}{5}$  (۴)

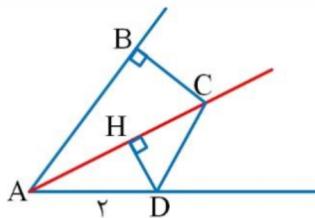۱۶- در شکل مقابل  $\triangle ABC$  نیمساز زاویه  $\hat{A}$  است. اگر  $AC=5$ ،  $AD=2$  و  $DH=1/2$  باشد، مساحت مثلث قائم الزاویه  $ABC$  کدام است؟




- ۱) ۳  
۲) ۴  
۳) ۵  
۴) ۶


۱۷- نقطه  $O$  به فاصله ۲ از خط  $d$  قرار دارد. مجموعه  $S$  تمام نقاطی هستند که از  $O$  به فاصله ۳ و از  $d$  به فاصله ۱ هستند. اگر  $A$  و  $B$  نزدیک‌ترین نقاط مجموعه  $S$  به یکدیگر باشند، فاصله  $A$  تا  $B$  چقدر است؟

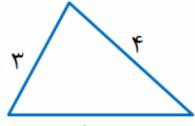- ۱)  $4\sqrt{2}$   
۲)  $2\sqrt{3}$   
۳)  $4\sqrt{2}$   
۴)  $2\sqrt{2}$

۱۸- در مثلث شکل مقابل، فاصله نقطه همرسی نیمسازها از ضلع کوچک‌تر کدام است؟



- ۱)  $\frac{1}{2}$   
۲)  $\frac{3}{4}$

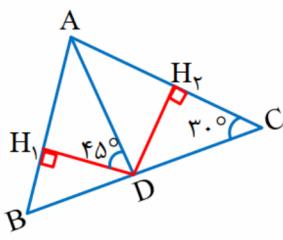

۱۹- در شکل مقابل،  $\frac{DH_1}{AB} = \frac{AH_2}{BC}$  با کدام برابر است؟


- ۱)  $\frac{DC}{BC}$   
۲)  $\frac{BD}{BC}$   
۳)  $\frac{AD}{BC}$

۲۰- در مثلث  $\triangle ABC$  وسطهای اضلاع را به هم وصل می‌کنیم تا مثلث  $\triangle A'B'C'$  حاصل شود. نقطه هم‌رأسی ارتفاعاتی  $C'$  مرکز ..... است؟

- ۱) دایره محیطی مثلث  $\triangle ABC$   
۲) دایره محاطی مثلث  $\triangle A'B'C'$   
۳) دایره محاطی مثلث  $\triangle A'B'C'$   
۴) دایره محیطی مثلث  $\triangle A'B'C'$
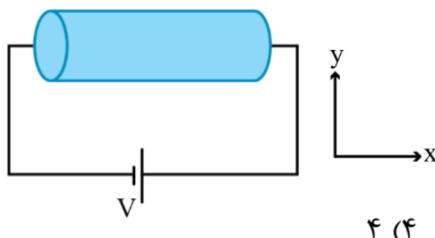
## فیزیک ۲ - ۲۰ سوال - ۳۰ دقیقه:

۲۱- شکل زیر یک مقاومت فلزی متصل به یک باتری را نشان می‌دهد. چه تعداد از موارد زیر درون مقاومت فلزی در جهت محور  $x$  است؟



- ۱) ۱  
۲) ۲  
۳) ۳  
۴) ۴

الف: نیروی وارد بر الکترون‌ها

ب: جهت جریان الکتریکی

ج: میدان الکتریکی آزمون وی ای پی


د: سرعت سوق الکترون‌ها

۲۲- با ۱۸۰ گرم مس، سیمی استوانه‌ای شکل و توپر به طول ۲۵ متر ساخته‌ایم. مقاومت الکتریکی این سیم چند اهم است؟ (چگالی

و مقاومت ویژه مس به ترتیب  $\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$  و  $9 \times 10^{-8} \Omega \cdot \text{m}$  است.)

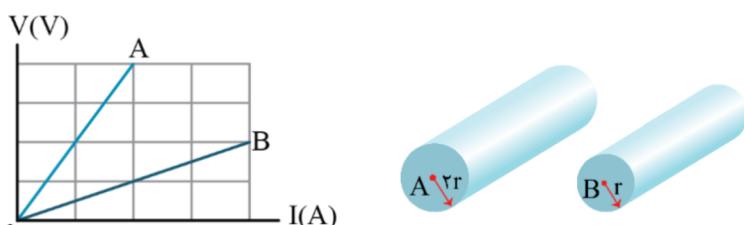
- ۱) ۲  
۲) ۳  
۳) ۰/۵  
۴) ۰/۲۵

۲۳- نمودار ولتاژ - جریان دو مقاومت هم‌جنس A و B مطابق شکل است. اگر سیم A، ۱۰ متر بلندتر از سیم B باشد، طول سیم B چند متر است؟



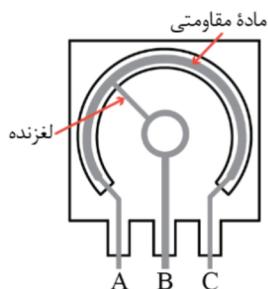- (۱)  $\frac{3}{4}$   
 (۲)  $\frac{4}{3}$   
 (۳)  $\frac{2}{3}$   
 (۴)  $\frac{3}{2}$

۲۴- شکل زیر، یک پتانسیومتر را نشان می‌دهد. اگر نقاط A و B را به اختلاف پتانسیل  $10V$  وصل کنیم، جریان  $5mA$  از پتانسیومتر می‌گذرد و اگر نقاط B و C را به اختلاف پتانسیل  $20V$  متصل کنیم، جریان  $25mA$  از پتانسیومتر می‌گذرد. نقاط A و C را به اختلاف پتانسیل چند ولت وصل کنیم تا جریان  $8mA$  از آن عبور کند؟




- (۱)  $10$   
 (۲)  $40$   
 (۳)  $80$   
 (۴)  $20$


۲۵- مقاومت R را به اختلاف پتانسیل ثابت  $2V$  وصل می‌کنیم، در این حالت در ۱ دقیقه،  $8 \times 10^{-10} A$  الکترون از یک سطح مقطع این مقاومت عبور می‌کند. اگر اندازه مقاومت را  $3$  برابر و اختلاف پتانسیل دو سر آن را  $\frac{1}{3}$  برابر کنیم، در مدت زمان  $2$  دقیقه چند الکترون از یک سطح مقطع مشخص این مقاومت عبور می‌کند؟

$$\frac{8}{3} \times 10^{-10} \quad (۱) \quad \frac{16}{3} \times 10^{-10} \quad (۲) \quad \frac{3}{4} \times 10^{-10} \quad (۳) \quad \frac{4}{3} \times 10^{-10} \quad (۴)$$

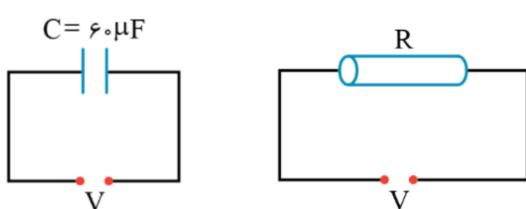۲۶- مطابق شکل زیر، یک خازن و یک مقاومت استوانه‌ای شکل توپر را به طور جداگانه به ولتاژ یکسانی وصل کرده‌ایم. مقاومت R چند اهم باشد تا اندازه بار ذخیره شده در هر صفحه خازن برابر اندازه باری باشد که در هر دقیقه به طور خالص از هر مقطع مقاومت می‌گذرد؟



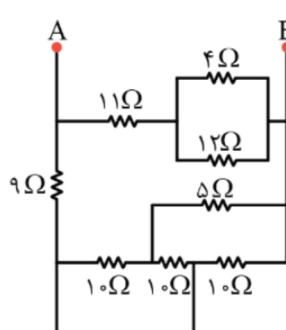
- (۱)  $2 \times 10^3$   
 (۲)  $10^3$   
 (۳)  $10^6$   
 (۴)  $2 \times 10^6$



۲۷- مقاومت معادل بین نقاط A و B چند اهم است؟

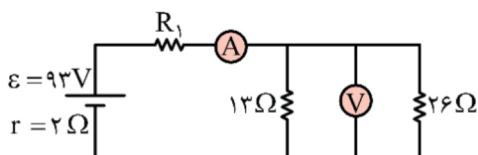- (۱)  $7$   
 (۲)  $10$   
 (۳)  $14$   
 (۴)  $5$

۲۸- در مدار زیر، ولت‌سنج آرمانی  $39V$  را اندازه می‌گیرد. آمپرسنج آرمانی چند آمپر را نشان می‌دهد؟



۱)  $4/5$


۲)  $3$

۳)  $6$

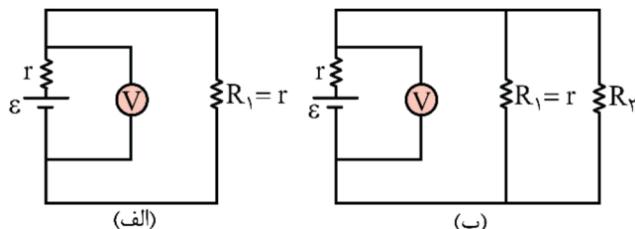۴) مقاومت  $R_1$  باید مشخص باشد.

۲۹- در مدارهای (الف) و (ب) شکل زیر، نیروی محرکه باتری‌ها، یکسان است. در صورتی که ولت‌سنج‌های آرمانی هر دو مدار، تقریباً

عددهای یکسانی را نشان دهند، حاصل  $k = \frac{R_2}{R_1}$  کدام است؟



۱)  $k = 0$


۲)  $k = 1$

۳)  $k \gg 1$

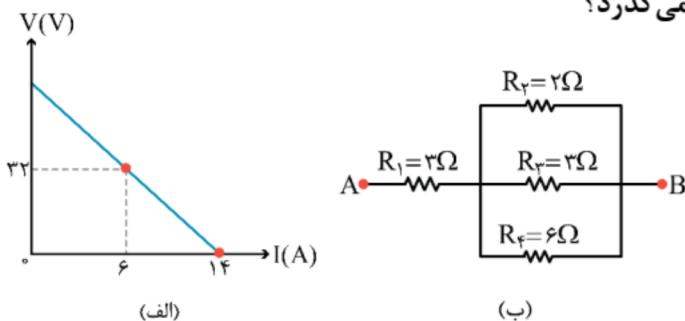۴)  $k \ll 1$

۳۰- نمودار ولتاژ - جریان یک باتری مطابق شکل (الف) است. اگر این باتری را بین نقاط A و B در شکل (ب) بیندیم، در هر ثانیه

چند کولن بار الکتریکی به طور خالص از هر مقطع مقاومت  $R_2$  می‌گذرد؟



۱)  $1$

۲)  $\frac{7}{2}$

۳)  $\frac{3}{2}$

۴)  $\frac{7}{3}$

۳۱- مقاومت الکتریکی اتوی شکل زیر برابر ..... اهم است و سیم متصل به آن باید بتواند حداقل جریان ..... آمپر را از خود عبور دهد.




۱) ۴ و ۴

۲) ۸ و ۴

۳) ۵۵ و ۵۵

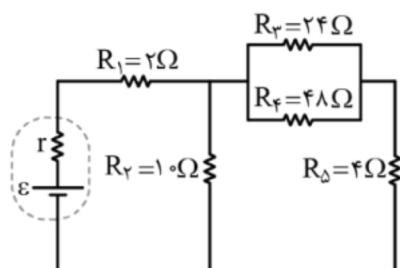۴) ۸ و ۵۵

۳۲- در مدار شکل زیر، مقاومت ..... کمترین توان را مصرف می‌کند و ولتاژ دو سر مقاومت ..... بیشتر از سایر مقاومتهای مدار است.



۱)  $R_2$  و  $R_4$

۲)  $R_2$  و  $R_5$

۳)  $R_1$  و  $R_5$

۴)  $R_1$  و  $R_4$


۳۳- نمودار توان خروجی از دو باتری بر حسب جریان خروجی از آن مطابق شکل است. اگر نیروی محرکه باتری‌ها برابر  $\epsilon_1$  و  $\epsilon_2$  و مقاومت درونی آن‌ها برابر  $r_1$  و  $r_2$  باشد، کدام مقایسه صحیح است؟

۱)  $\epsilon_1 > r_2$  و  $\epsilon_2 > r_1$


۲)  $\epsilon_1 = r_2$  و  $\epsilon_1 > \epsilon_2$

۳)  $\epsilon_1 > r_2$  و  $\epsilon_1 = \epsilon_2$

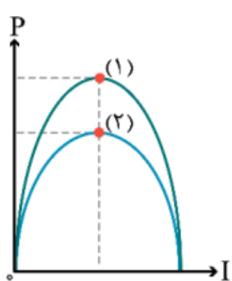۴)  $\epsilon_1 = r_2$  و  $\epsilon_1 = \epsilon_2$




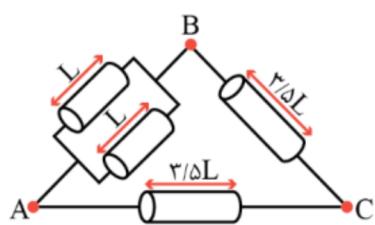۳۴- در مدار شکل زیر، همه مقاومت‌ها استوانه‌هایی توپر و هم‌جنس با سطح مقطع برابر هستند. یک باتری با نیروی محرکه  $21V$  و مقاومت درونی  $7\Omega$  را یک بار بین نقاط A و B و بار دیگر بین نقاط A و C می‌بندیم و توان خروجی از باتری در هر دو حالت برابر است. جریان خروجی از باتری در حالت اول چند آمپر است؟



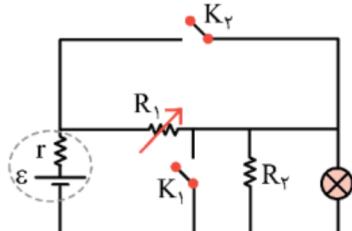
- (۱) ۲  
(۲) ۱  
(۳) ۱/۵  
(۴) ۳/۵

۳۵- به ترتیب از راست به چپ، چه تعداد از تغییرات زیر باعث افزایش نور لامپ می‌شوند و چه تعداد از آن‌ها ولتاژ دو سر باتری را کاهش می‌دهند؟



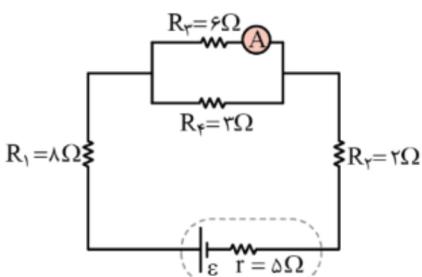
- (۱) ۱ و ۲  
(۲) ۱ و ۳  
(۳) ۲ و ۳  
(۴) ۲ و ۴

۳۶- اگر در مدار شکل زیر، به جای مقاومت  $R_4 = 3\Omega$ ، یک مقاومت ۶ اهمی را قرار دهیم، به ترتیب از راست به چپ عددی که آمپرسنج آرمانی نشان می‌دهد و توان خروجی باتری چگونه تغییر می‌کند؟



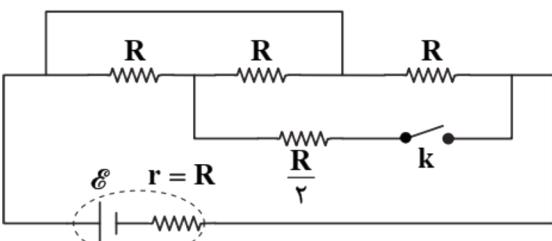
- (۱) افزایش - افزایش  
(۲) افزایش - کاهش  
(۳) کاهش - کاهش  
(۴) کاهش - افزایش

۳۷- نسبت توان خروجی مولد به توان تولیدی آن را به صورت بازده مولد و بر حسب درصد بیان می‌کنیم. در مدار شکل زیر، بازده مولد با بستن کلید k تقریباً چند درصد و چگونه تغییر می‌کند؟



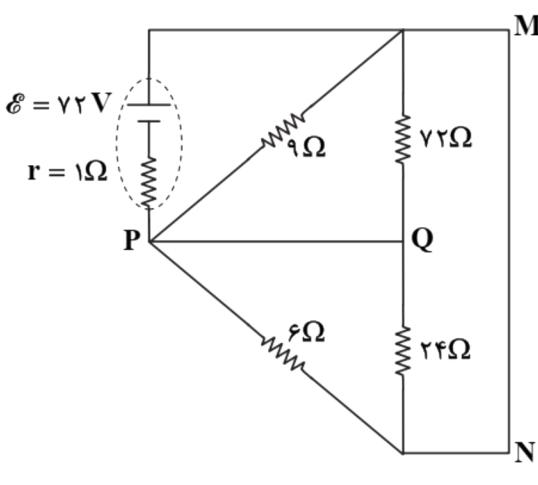
- (۱) ۱۷ درصد افزایش می‌یابد.  
(۲) ۱۷ درصد کاهش می‌یابد.  
(۳) ۱۳ درصد افزایش می‌یابد.  
(۴) ۱۳ درصد کاهش می‌یابد.

۳۸- در مدار داده شده، جریان عبوری از شاخه‌های MN و PQ به ترتیب از راست به چپ، چند آمپر است؟



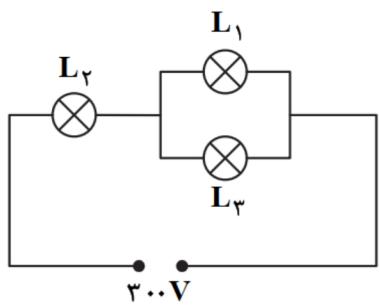- (۱)  $\frac{45}{4}$ ,  $\frac{45}{2}$   
(۲)  $\frac{45}{2}$ ,  $\frac{45}{4}$   
(۳)  $\frac{45}{4}$ ,  $\frac{45}{2}$   
(۴)  $\frac{45}{2}$ ,  $\frac{45}{4}$

۳۹- روی لامپ‌های  $L_1$ ,  $L_2$  و  $L_3$ , به ترتیب اعداد  $(200V, 30W)$ ,  $(200V, 60W)$  و  $(200V, 120W)$  نوشته شده است. توان مصرفی کل لامپ‌ها در مدار شکل روبرو چند وات است؟




$$\frac{810}{7} \quad (1)$$

$$\frac{720}{7} \quad (2)$$

$$\frac{800}{7} \quad (3)$$

$$\frac{920}{7} \quad (4)$$

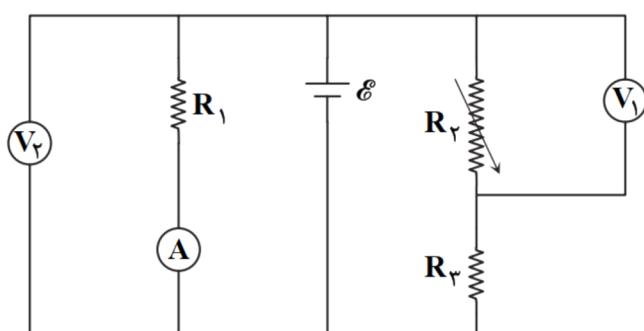۴۰- در مدار داده شده، با افزایش مقاومت رئوستا، به ترتیب از راست به چپ، جریان عبوری از آمپرسنچ آرمانی  $A_1$  و اعداد نشان داده شده توسط ولتسنجهای آرمانی  $V_1$  و  $V_2$  چگونه تغییر می‌کند؟ (مولد آرمانی است).



۱) ثابت می‌ماند- افزایش می‌یابد- ثابت می‌ماند

۲) کاهش می‌یابد- افزایش می‌یابد- افزایش می‌یابد

۳) ثابت می‌ماند- کاهش می‌یابد- ثابت می‌ماند

۴) ثابت می‌ماند- افزایش می‌یابد- افزایش می‌یابد